

## ⑤ Izmenična napetost in izmenični tok

- ponavadi sinusna napetost, lahko tudi stopničasta, žigasta, ...




generator sinusne napetosti

$$U_g = U_0 \sin(\omega t); \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{t_0}; \quad U_0 > 0 \text{ (amplituda)}$$

$$U_g \equiv \Phi_L - \Phi_D \text{ (razlika potencialov levega in desnega priključka)}$$

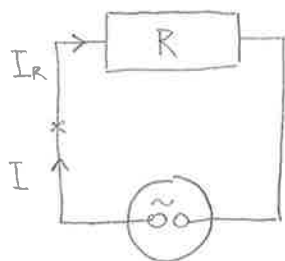Primer: izmenični (sinusni) tok skozi upornik



$$U_g = U_0 \sin(\omega t)$$

Predpostavke:

- $R_{\text{ž}} \ll R \Rightarrow U_{\text{ž}}' \ll U_R'$
- 1. in 2. Kirchhoffov izred se vedno veljata (bifurk. lema, da napetosti in el. polja niso več konstantni)
- velja Ohmov zakon

$$\text{2. Kirchhoffov izred: } U_g + U_R' + U_{\text{ž}}' = 0 \Rightarrow U_g + U_R' = 0$$

$$\text{Ohmov zakon: } U_R' = -I_R R$$

$$U_g = I_R R$$

$$U_g = I R$$

$$\text{1. Kirchhoffov izred: } I = I_R$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \frac{U_g}{R} = \frac{U_0}{R} \sin(\omega t)} : \text{ tudi tok sinusen, enaka \nu kot U}$$

- mikroskopska slika (model): (sinusno) mikranje nabojev obliči ravnovesne lege

I bi radi zapisali v naslednji obliki:

$$\boxed{I = I_0 \sin(\omega t - \delta_R)}; \quad I_0 > 0 \text{ (amplituda toka)}$$

$\delta_R$ : fazi zamik med napetostjo in tokom

Je primerjava

$$\frac{U_0}{R} \sin(\omega t) = I_0 \sin(\omega t - \delta_R)$$

gledi:

$$I_0 = \frac{U_0}{R} \text{ in } \delta_R = 0 \text{ (I in U nihata istočasno, brez zamika)}$$

Def: impedanca upornika R:  $Z_R \equiv |Z_R| e^{i\delta_R}$ ,

pri čemer

$$|Z_R| \equiv \frac{U_0}{I_0} = R$$

Impedanca v splošnem (po definiciji) kompleksno število, vendar

$$Z_R = R \in \mathbb{R}$$

Smisel upeljave kompleksnih števil v nadaljevanju.


Povzetek primera:

$$U_R' = -U_g = -U_0 \sin(\omega t)$$

$$I_R = I = I_0 \sin(\omega t - \delta_R)$$

$$\delta_R = 0, \quad \frac{U_0}{I_0} = |Z_R| = R; \quad Z_R = |Z_R| e^{i\delta_R} = R$$

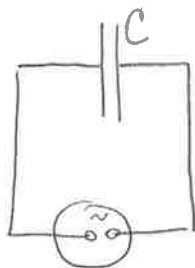Primer: kondenzator v tokokrogu z generatorjem izmenične (sinusne) napetosti



Predpostavke:

- $U_Z' \ll U_C'$
- Kirchhoffova črta se vedno velja

$$U_g = U_0 \sin(\omega t)$$

2. K. i.:  $U_g + U_c' + U_z' = U_g + U_c' = 0$

Spominimo  $x$ :  $U_c' = -\frac{q_c}{C}$ ;  $q_c =$  naboj na levi plošči kondenzatorja

$\Rightarrow q_c = C U_g = C U_0 \sin(\omega t)$

Spominimo  $x$  (prehodni pojav s kondenzatorjem):

$I = \dot{q}_c$

$\Rightarrow I = \omega C U_0 \cos(\omega t)$

Po zgledu iz prejšnjega primera:

$I = I_0 \sin(\omega t - \delta_c)$

$\Rightarrow \omega C U_0 \cos(\omega t) = I_0 \sin(\omega t - \delta_c)$

$= I_0 [\sin(\omega t) \cos \delta_c - \cos(\omega t) \sin \delta_c]; \forall t$

$t_1 = 0: \omega C U_0 = -I_0 \sin \delta_c$

$t_2 = \frac{t_0}{4} (\omega t_2 = \frac{\pi}{2}): I_0 \cos \delta_c = 0 \Rightarrow \delta_c = \pm \frac{\pi}{2}$

$\delta_c = +\frac{\pi}{2}: \omega C U_0 = -I_0 \Rightarrow I_0 = -\omega C U_0 < 0 //$

$\delta_c = -\frac{\pi}{2}: \omega C U_0 = I_0 > 0 \checkmark$

Def:  $|z_c| = \frac{U_0}{I_0} = \frac{1}{\omega C}$ ;  $z_c = |z_c| e^{i\delta_c} = \frac{1}{\omega C} e^{-i\frac{\pi}{2}} = \frac{-i}{\omega C}$


odvisnost od  $v$

Povzetek primera:  $U_C' = -U_0 = -U_0 \sin(\omega t)$

$$I_C = I = I_0 \sin(\omega t - \delta_C)$$

$$\delta_C = -\frac{\pi}{2} ; \frac{U_0}{I_0} = |Z_C| = \frac{1}{\omega C} ; Z_C = |Z_C| e^{i\delta_C} = -\frac{i}{\omega C}$$

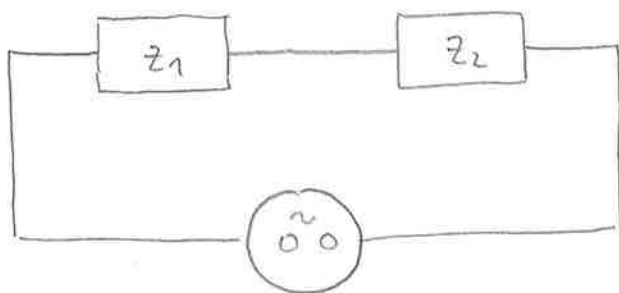Primer: zaporedno vezana porabnika z impedanca  $Z_1$  in  $Z_2$



$$Z_1 = |Z_1| e^{i\delta_1}$$

$$Z_2 = |Z_2| e^{i\delta_2}$$

$$U = U_0 \sin(\omega t)$$

$$I = I_0 \sin(\omega t - \delta)$$

Nadomestna impedanca (impedanca toskroga):

$$Z = |Z| e^{i\delta} ; |Z| = \frac{U_0}{I_0}$$

1. K.i.:  $I = I_1 = I_2 = I_0 \sin(\omega t - \delta)$

1. porabnik: če  $I_1 = I_0 \sin(\omega t - \delta_1) \Rightarrow U_1' = -U_0 \sin(\omega t)$

$$\Rightarrow \text{če } I_1 = I_0 \sin(\omega t) \Rightarrow U_1' = -U_0 \sin(\omega t + \delta_1)$$

$$\Rightarrow \text{če } I_1 = I_0 \sin(\omega t - \delta) \Rightarrow U_1' = -U_0 \sin(\omega t + \delta_1 - \delta),$$

pri čemer je  $U_{1,0} = I_0 |Z_1|$

$$\Rightarrow \text{če } I_1 = I_0 \sin(\omega t - \delta) \Rightarrow U_1' = -|Z_1| I_0 \sin(\omega t + \delta_1 - \delta)$$

2. porabnik: če  $I_2 = I_0 \sin(\omega t - \delta) \Rightarrow U_2' = -|Z_2| I_0 \sin(\omega t + \delta_2 - \delta)$

2. K.i.:  $U_g + U_1' + U_2' = 0$

$$\Rightarrow |z| I_0 \sin(\omega t) - |z_1| I_0 \sin(\omega t + \delta_1 - \sigma) - |z_2| I_0 \sin(\omega t + \delta_2 - \sigma) = 0$$

$$\Rightarrow |z| \sin(\omega t) = |z_1| [\sin(\omega t) \cos(\delta_1 - \sigma) + \cos(\omega t) \sin(\delta_1 - \sigma)] + |z_2| [\sin(\omega t) \cos(\delta_2 - \sigma) + \cos(\omega t) \sin(\delta_2 - \sigma)] \quad j \neq t$$

$$t_1 = 0 : 0 = |z_1| \sin(\delta_1 - \sigma) + |z_2| \sin(\delta_2 - \sigma) \quad \{ \times i$$

$$t_2 = \frac{t_0}{4} : |z| = |z_1| \cos(\delta_1 - \sigma) + |z_2| \cos(\delta_2 - \sigma)$$


$$\Sigma : |z| = |z_1| [\cos(\delta_1 - \sigma) + i \sin(\delta_1 - \sigma)] + |z_2| [\cos(\delta_2 - \sigma) + i \sin(\delta_2 - \sigma)]$$

$$|z| = |z_1| e^{+i(\delta_1 - \sigma)} + |z_2| e^{+i(\delta_2 - \sigma)}$$

$$\Rightarrow |z| e^{i\sigma} = |z_1| e^{i\delta_1} + |z_2| e^{i\delta_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{z = z_1 + z_2} \quad (\text{pozitivno enačbo } R = R_1 + R_2)$$

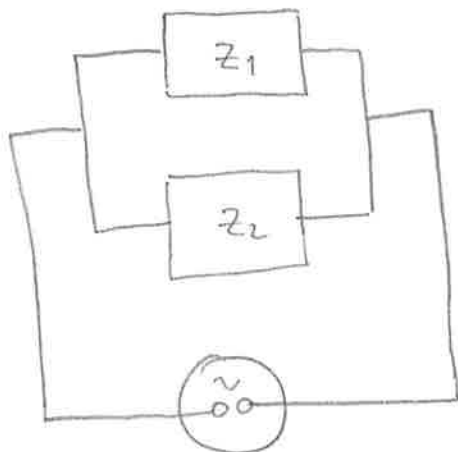Primer: Nadomestna impedanca dveh vzporedno vezanih poslabšev




$$\boxed{\frac{1}{z} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}} \quad , \text{ pri čemer } j$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{|z|} e^{-i\sigma}$$

$$(\text{pozitivno enačbo } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$

Domaća naloga: nadomestna impedanca za R in C (zaporedna in vzporedna vezava)

## (6) Električno delo in električna moč

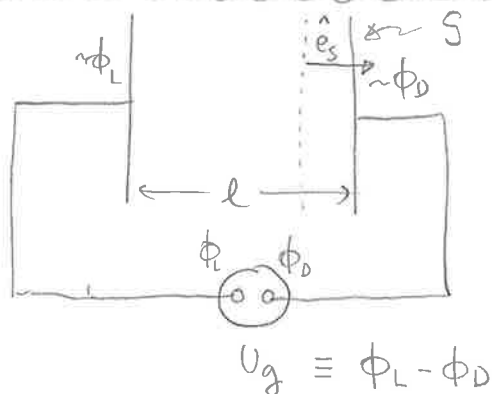

•  $\hat{e}_s = \hat{e}_x$  (izberemo)

• zanemarljiva upornost žic

$$U_g > 0 \Rightarrow \phi_L > \phi_D \Rightarrow \vec{E}_g = E_g \hat{e}_g; \hat{e}_g = \hat{e}_x \quad ; \quad E_g = \frac{|U_g|}{l}$$

$$U_g < 0 \Rightarrow \phi_L < \phi_D \Rightarrow \hat{e}_g = -\hat{e}_x$$

$$\vec{j} = q_1 n \vec{v} = \underbrace{|q_1| n v}_{j_e > 0} \underbrace{\frac{q_1}{|q_1|} \hat{e}_v}_{\hat{e}_j} = j_e \hat{e}_j$$

$$I = \vec{j}_e \cdot \vec{S} = j_e S \hat{e}_j \cdot \hat{e}_s = |I| \hat{e}_j \cdot \hat{e}_x$$

$$= \begin{cases} |I| > 0; \hat{e}_j = \hat{e}_x \text{ (od } L \rightarrow D) \\ -|I| < 0; \hat{e}_j = -\hat{e}_x \text{ (od } D \rightarrow L) \end{cases}$$

• Celotni gibljivi naboj:  $q = q_1 n V = q_1 n S l$

• Električna sila v polju  $\vec{E}_g$  generatorja:  $\vec{F}_{el,g} = q \vec{E}_g$

• Delo  $dA_g$  sile  $\vec{F}_{el,g}$ , ko se težišče naboja premakne za  $\vec{v} dt$ :

$$dA_g = \vec{F}_{el,g} \cdot \vec{v} dt$$

$$\Rightarrow P_g \equiv \frac{\partial A_g}{\partial t} = \vec{F}_{el,g} \cdot \vec{v} = q_1 n \vec{v} S l \vec{E}_g = j_e S l \vec{E}_g \cdot \hat{e}_j = \dots$$

$$\begin{aligned} \dots &= j\omega L E_g \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j \\ &= |I| |U_g| \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j \end{aligned}$$

$$a) U_g > 0, I > 0 \Rightarrow \hat{e}_j = \hat{e}_x \text{ in } \hat{e}_j = \hat{e}_x \Rightarrow \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j = +1 \Rightarrow |I| |U_g| = U_g I$$

$$b) U_g < 0, I < 0 \Rightarrow \hat{e}_j = -\hat{e}_x \text{ in } \hat{e}_j = -\hat{e}_x \Rightarrow \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j = +1 \Rightarrow |I| |U_g| = U_g I$$

$$c) U_g > 0, I < 0 \Rightarrow \hat{e}_j = \hat{e}_x \text{ in } \hat{e}_j = -\hat{e}_x \Rightarrow \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j = -1 \Rightarrow -|I| |U_g| = U_g I$$

$$d) U_g < 0, I > 0 \Rightarrow \hat{e}_j = -\hat{e}_x \text{ in } \hat{e}_j = \hat{e}_x \Rightarrow \hat{e}_g \cdot \hat{e}_j = -1 \Rightarrow -|I| |U_g| = U_g I$$

$$\Rightarrow \boxed{P_g = U_g I}$$

• Pror: je v smeri celotnega  $\vec{E}$ , ne pa nujno v smeri  $\vec{E}_g$  (posameznega) generatorja (lahko tudi drugi generatorji, kondenzatorji, ...)

$$\text{V zgornjem primeru: } \vec{E} = \vec{E}_g; \hat{e}_j = \hat{e}_g \Rightarrow P_g = |I| |U_g| > 0$$

$$\text{Sila (električnega) upora: } \vec{v} = \vec{I} \text{ mot.} \Rightarrow \vec{F}_R = -\vec{F}_{el,g}$$

$$\Rightarrow A_R = -A_g$$

$$\Rightarrow P_R = -P_g$$

$$\Rightarrow P_R = -|I| |U_g| = -|I| |U_R|$$

$$\text{Ohmov zakon: } |U_R| = R |I_R| = R |I|$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \boxed{P_R} &= -R |I_R|^2 = -R I_R^2 \\ &= -\frac{|U_R|^2}{R} = -\frac{U_R^2}{R} \end{aligned}$$

Primer: izmenična napetost